

小学校3年生 *単元確認テスト⑭*			明かりをつけよう
組	番	名 前	/10 点

- 1 つぎの文の（ ）にあてはまることばを書きましょう。（1点×2）

豆電球に明かりがつくとき、電気の通り道は1つの（ ）のようになっています。この電気の通り道を（ ）といいます。


- 2 豆電球に明かりがつくかどうかしらべます。（1点×2）

(1) 豆電球に明かりがつくつなぎ方はどれですか。記号でこたえましょう。


ア




イ

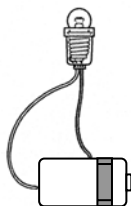

ウ

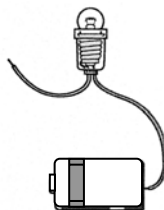


エ

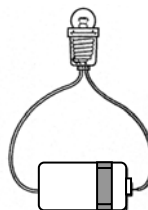


(2) ソケットをつかわないで豆電球に明かりをつけます。明かりがつくつなぎ方をすべてえらび記号でこたえましょう。


ア

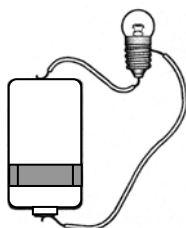



イ

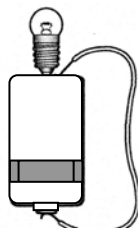

ウ

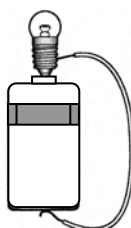

エ

 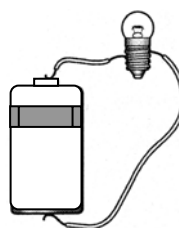


- 3 電気を通すものには○、通さないものには×をつけましょう。（1点×4）

プラスチックの スプーン（ ） 	アルミかんの色がぬっ てある部分（ ） 	鉄のゼムクリップ （ ） 	竹のものさし （ ） 
---	---	---	--

- 4 豆電球とかん電池を下の図のようにつなぎましたが、明かりがつきませんでした。そのわけとして考えられることをそれぞれ書きましょう。ただし、どう線はきれてないし、かん電池も新しいものをつかっているものとします。（1点×2）



わけ

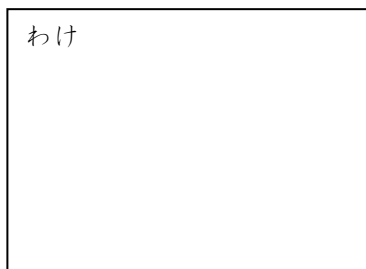

わけ

